

112-1

Electrical Engineering Fundamentals I

Quiz 3

Keys

1. Apply mesh analysis to the circuit in Fig. 1 and obtain I_o .

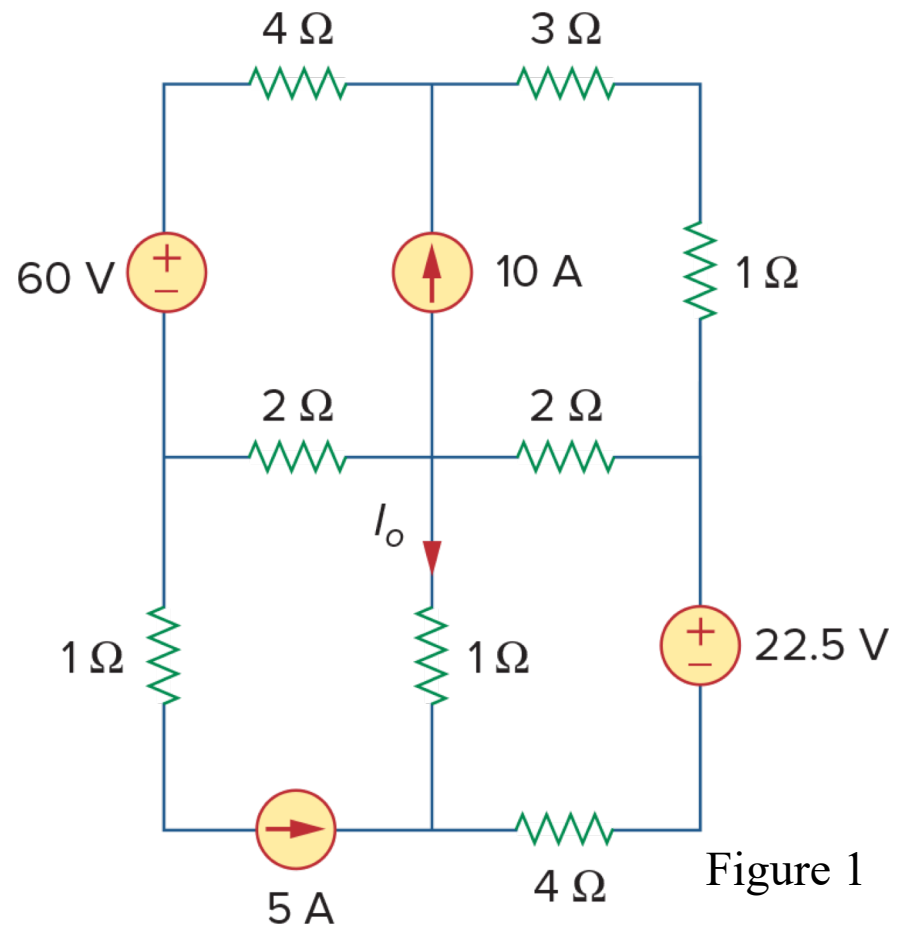


Figure 1

1. 25% Apply mesh analysis to the circuit in Fig. 1 and obtain all mesh currents and I_o .

From Mesh 1:

$$i_1 = -5 \text{ A}$$

From Mesh 2:

$$1 \cdot (i_2 - i_1) + 2 \cdot (i_2 - i_4) + 22.5 + 4 \cdot i_2 = 0$$

$$\Rightarrow 7 \cdot i_2 - 2 \cdot i_4 = -27.5$$

From Supermesh:

$$-60 + 4 \cdot i_3 + 3 \cdot i_4 + 1 \cdot i_4 + 2 \cdot (i_4 - i_2) + 2 \cdot (i_3 - i_1) = 0$$

$$\Rightarrow -2 \cdot i_2 + 6 \cdot i_3 + 6 \cdot i_4 = 50$$

And: $-i_3 + i_4 = 10$

$$\begin{bmatrix} 7 & 0 & -2 \\ -2 & 6 & 6 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_2 \\ I_3 \\ I_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -27.5 \\ 50 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = 80$$

$$\Delta_2 = -110$$

$$\Delta_3 = -85$$

$$\Delta_4 = -715$$


$$i_1 = -5 \text{ (A)}$$

$$i_2 = (-110)/80 = -1.375 \text{ (A)}$$

$$i_3 = (-85)/80 = -1.0625 \text{ (A)}$$

$$i_4 = 715/80 = 8.9375 \text{ (A)}$$
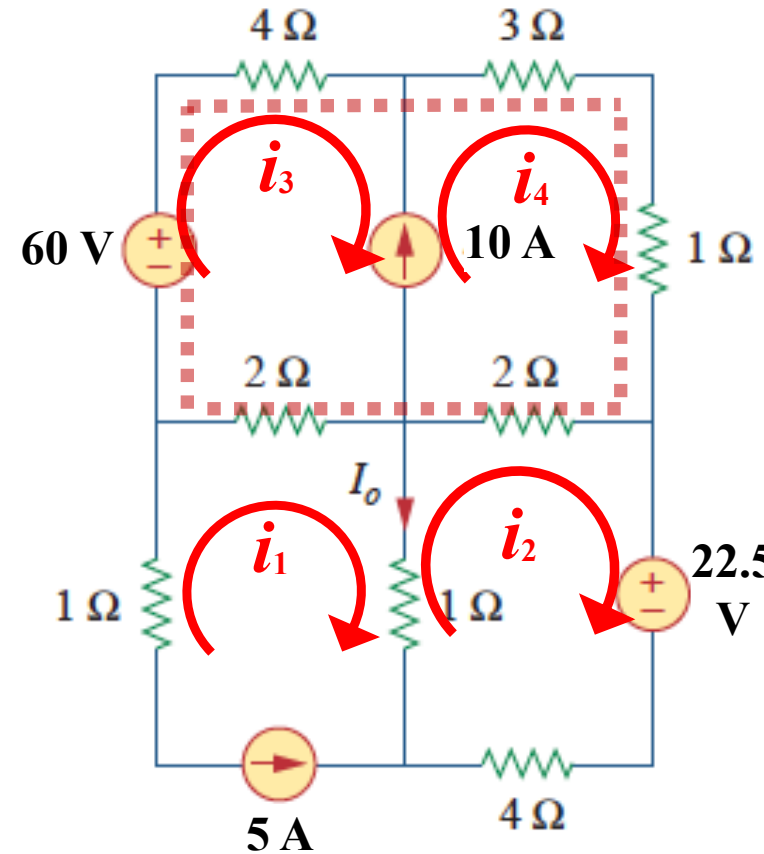
$$I_o = i_1 - i_2 = -5 + 1.375 = -3.625 \text{ (A)}$$



2. 25% Use mesh analysis to i_o and v_o in the circuit of Figure 2.

For Super mesh 1 & 2,

$$3 \cdot i_1 + 2 \cdot i_2 - 3 \cdot i_3 + 27 = 0$$

$$\Rightarrow 3 \cdot i_1 + 2 \cdot i_2 - 3 \cdot i_3 = -27 \dots\dots (1)$$

$$i_2 - i_1 = 2i_o \quad \Rightarrow i_2 - i_1 = -2i_1 \Rightarrow i_2 = -i_1 \dots\dots (2)$$

$$i_o = -i_1$$

For mesh 3

$$-i_1 - 2 \cdot i_2 + 6 \cdot i_3 = 0 \dots\dots (3)$$

Solving (1) to (3)

$$(1) \Rightarrow i_1 - 3 \cdot i_3 = -27 \quad \Rightarrow i_3 = 3 (A)$$

$$(3) \Rightarrow i_1 + 6 \cdot i_3 = 0 \quad \Rightarrow i_1 = -18 (A)$$



$$\quad \quad \quad \Rightarrow i_2 = 18 (A)$$

$$\Rightarrow i_o = -i_1 = 18 (A)$$

$$\Rightarrow v_o = 2 \cdot (i_2 - i_3) + 27$$

$$= 2 \times (18 - 3) + 27 (V)$$

$$= 57 (V)$$

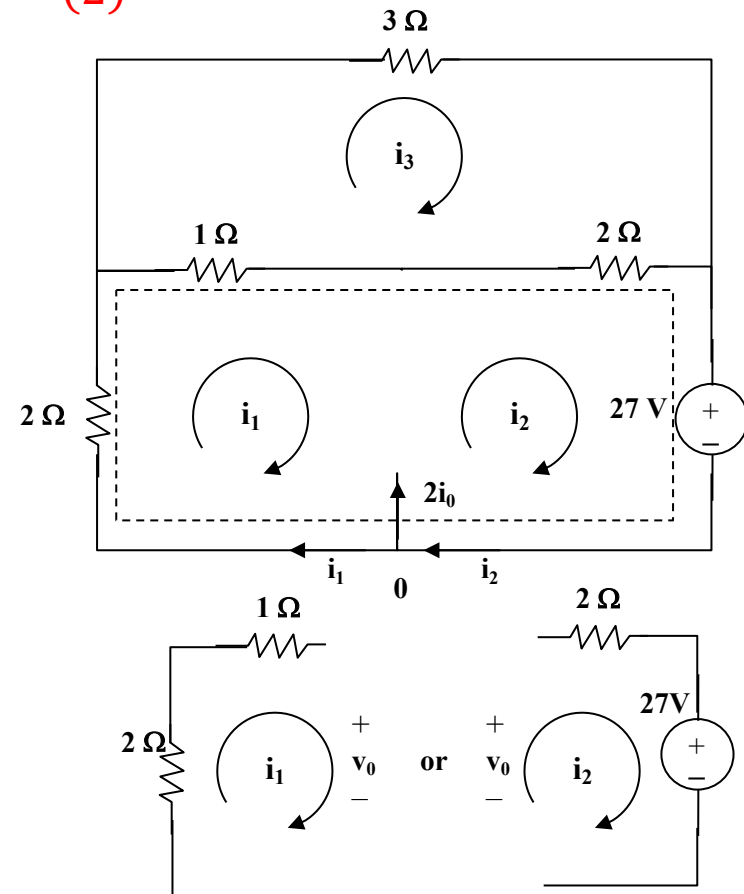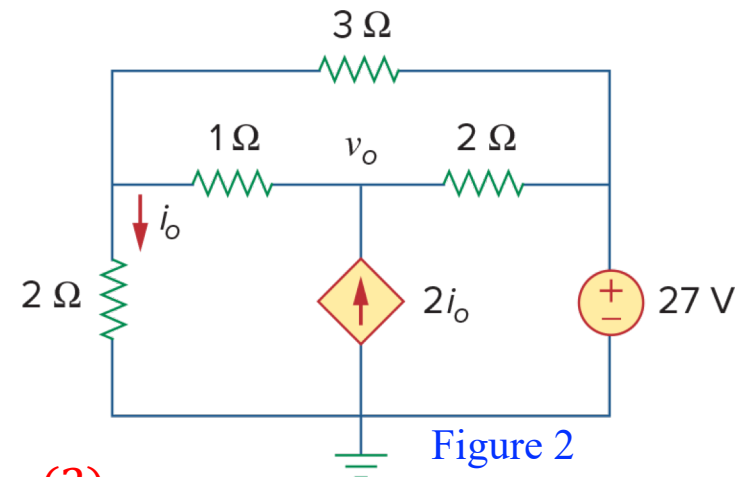

3. (25%) Find I_o and node voltage v_1 , v_2 , and v_3 in the circuit of Fig. 3 using nodal analysis.

At node 1:

$$[(v_1 - 0)/8] + [(v_1 - v_3)/1] + 4 = 0$$

At node 2:

$$[(v_2 - 0)/2] + 2i_o = 4$$

At node 3:

$$2i_o + [(v_1 - v_3)/1] = [(v_3 - 0)/4]$$

And:


$$i_o = v_1/8$$

This produces,

$$1.125 v_1 - v_3 = -4 \quad (1)$$

$$0.25 v_1 + 0.5 v_2 = 4 \quad (2)$$
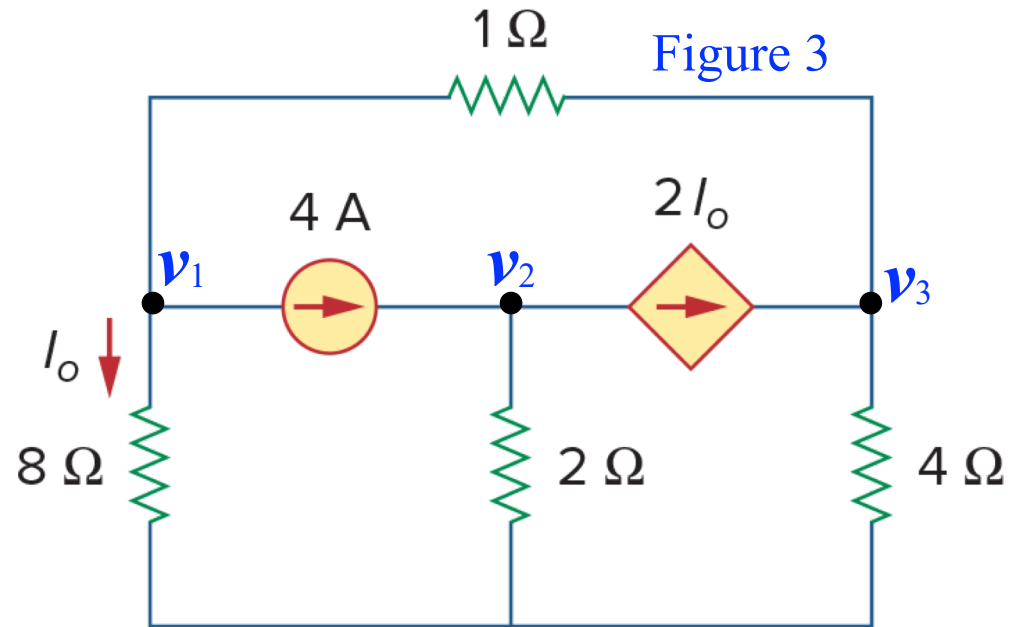
$$-1.25 v_1 + 1.25 v_3 = 0 \text{ or } v_1 = v_3 \quad (3)$$



Substituting (3) into (1)

$$(1.125 - 1) v_1 = -4$$

$$v_1 = -4/0.125 = -32 \text{ (V)}$$

$$v_3 = v_1 = -32 \text{ (V)}$$

Substituting into (2)

$$v_2 = [4 - 0.25 \times (-32)]/0.5 = 24 \text{ (V)}$$

$$i_o = 32/8 = -4 \text{ (A)}$$

4. (25%) For the circuit in Fig. 4, find i and node voltage v_1 , v_2 , and v_3 using nodal analysis.

Nodes 1 and 2 form a supernode;
so do nodes 1 and 3

Supernode 1 & 2 & 3

$$\begin{aligned} i_1 + i_2 + i &= 0 \\ \Rightarrow \frac{v_1}{4} + \frac{v_2}{1} + \frac{v_3}{4} &= 0 \\ \Rightarrow v_1 + 4v_2 + v_3 &= 0 \dots (1) \end{aligned}$$

Supernode 1 & 3,

$$\begin{aligned} v_1 - v_3 &= 8 \\ \Rightarrow v_3 &= v_1 - 8 \dots (2) \end{aligned}$$

Supernode 1 & 2,

$$\begin{aligned} 2i &= v_1 - v_2 \\ i &= \frac{v_3}{4} \\ \Rightarrow \frac{v_3}{2} &= v_1 - v_2 \\ \Rightarrow \frac{v_1 - 8}{2} &= v_1 - v_2 \\ \Rightarrow v_2 &= \frac{v_1}{2} + 4 \dots (3) \end{aligned}$$

Substitute (2) & (3) into (1)

$$\begin{aligned} \Rightarrow v_1 + 4\left(\frac{v_1}{2} + 4\right) + v_1 - 8 &= 0 \\ \Rightarrow 4v_1 &= -8 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} v_1 = -2 \text{ (V)} \\ v_2 = 3 \text{ (V)} \\ v_3 = -10 \text{ (V)} \end{cases}$$

