

1.
 $\Delta V = q\Delta V$
 $500 = 40\Delta V$
 $\Delta V = 12.5V$

A#

2.
 $U_R = 2 \frac{kQq}{d} = U_T$

$W = U_T - U_R = 0$

A#

3.
 $V = -7.5x^2 + 3x$

$U = qV$

$\Rightarrow U = -7.5x^2q + 3xq$

$\therefore U$ only related to x

\Rightarrow planes parallel to the yz plane



B#

4.
 $q = CV, C = \frac{\epsilon_0 A}{d}, V = Ed$

$\Rightarrow q = \frac{8.85 \times 10^{-12} \times 0.2}{10^{-4}} \times 2 \times 10^6 \times 10^{-4}$
 $= 3.54 \times 10^{-6} C$

A#

5.

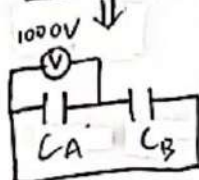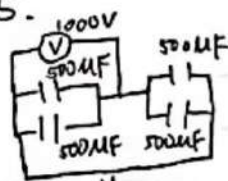

$C_A = C_B = 500 + 500 = 1000 \mu F = 1mF$

$q = CV$

$\therefore q_{CA} = 0.001 \times 1000 = 1$

$\Rightarrow q$ on each capacitor $= 1:2 = 0.5 C$

B#

6.

$A \text{---} | \text{---} | \text{---} B$
 $C_{AB} = \frac{1}{\frac{1}{C} + \frac{1}{C}} = \frac{C}{2}$


$x \text{---} | \text{---} | \text{---} y$
 $C_{xy} = C + C = 2C$

$C_{AB} = kC_{xy}$

$k = \frac{1}{4}$

D#

7.

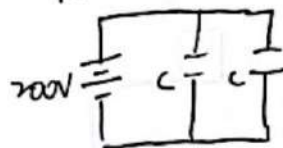

total 0.04J

\therefore each 0.02J

$U = \frac{1}{2} CV^2$

$\Rightarrow 0.02 = \frac{1}{2} C \cdot 200^2$

$C = 1 \times 10^{-6} F = 1 \mu F$

B#

8.

$C_0 = \frac{A\epsilon_0}{d}$

$C = \frac{A\epsilon}{2d}$

$\epsilon = K\epsilon_0$

$\frac{C}{C_0} = \frac{2pF}{1pF} = \frac{K}{2}$

$\Rightarrow K = 4$

D#